

Administração Central
Cetec Capacitações

Semana 01 – Laboratório 01

1. Descrição

Realizar o acionamento de um LED sem a utilização das portas digitais, apenas com a saída de 5v.

2. Material

Quantidade	Descrição
01	Arduino UNO
01	Protoboard
	Jumpers coloridos
01	Resistor de 150 Ω
01	Led


2. Referencial (código)

- não consta para esta aplicação.

3. Importante



- Ligar LED, anodo(+) na base do resistor e catodo(-) no 5v.

4. Modelo Eletrônico

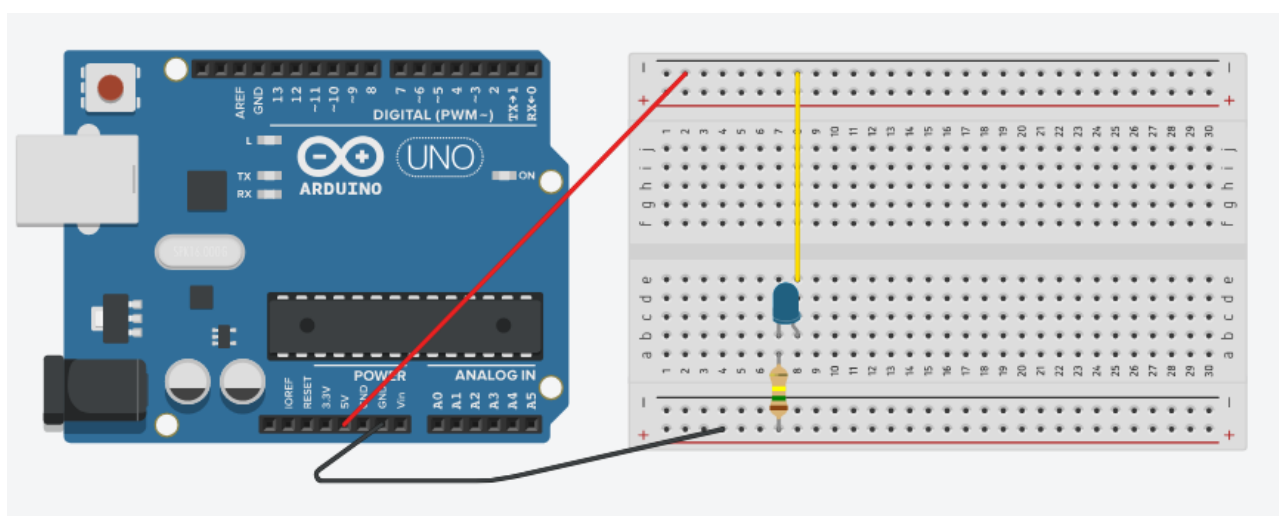

Administração Central
Cetec Capacitações

5. Imagens do Projeto

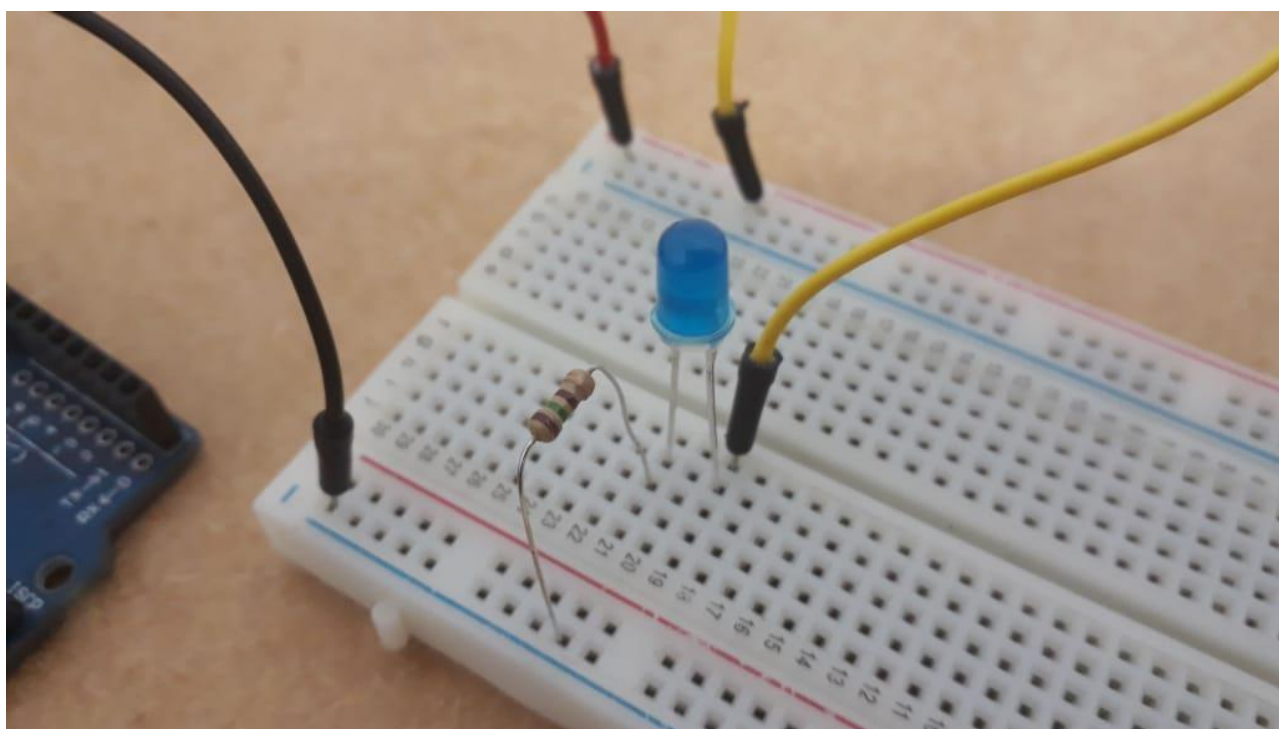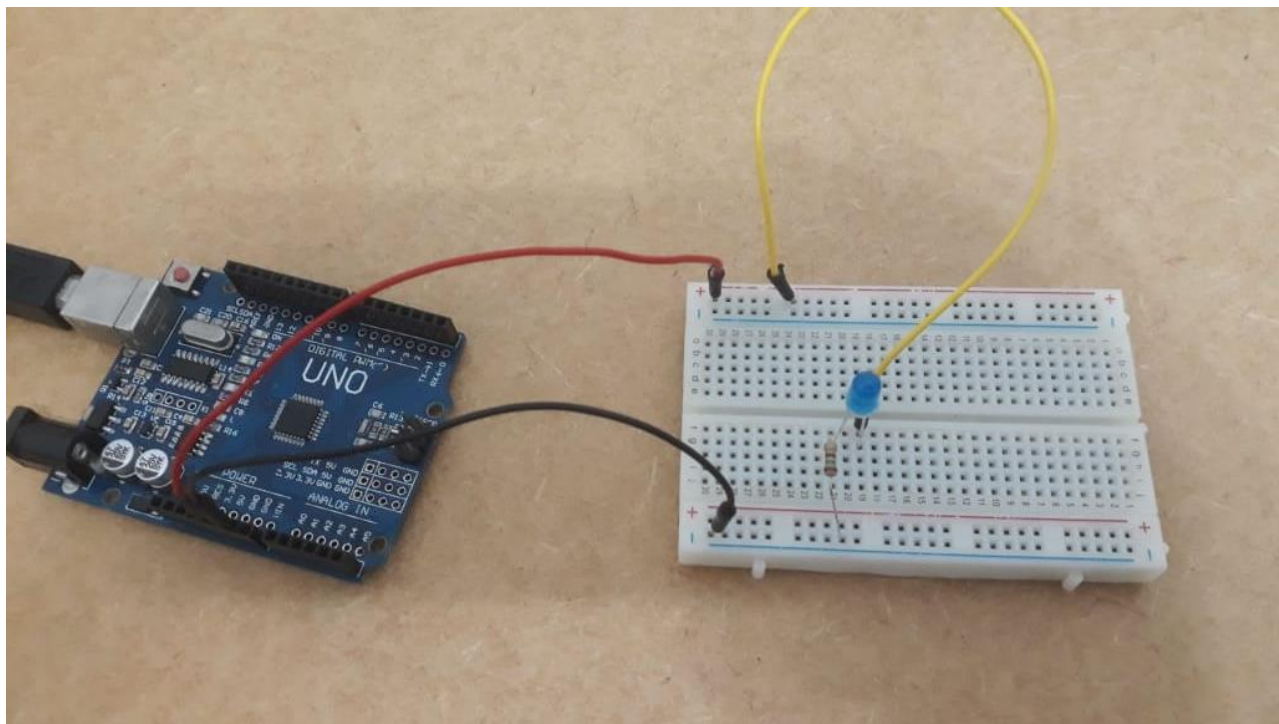

Administração Central
Cetec Capacitações

6. Código

- não consta para esta aplicação.